


Tut-4

Shreeji, 2020194

Q1) Given: $V_{CC} = 9V$, $R_1 = 27k\Omega$, $R_2 = 15k\Omega$, $R_E = 1.2k\Omega$, $R_C = 2.2k\Omega$,

1) $V_{source} \rightarrow$ short
capacitor \rightarrow open

AC source \rightarrow

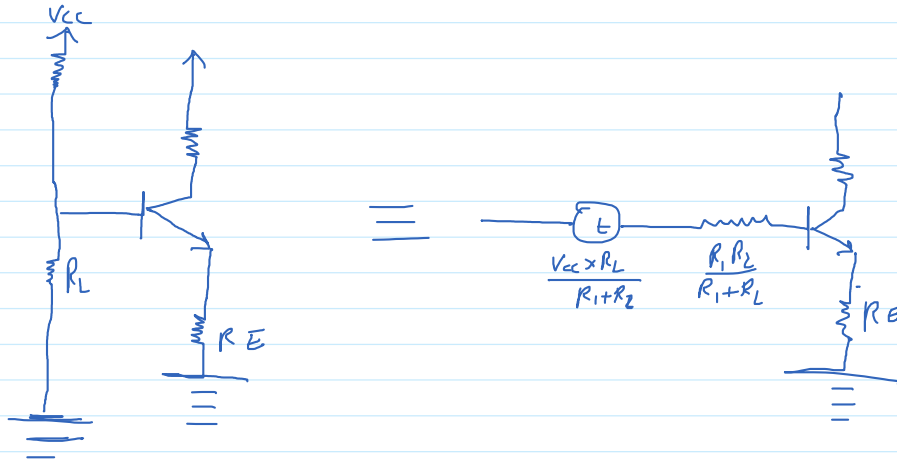


$$I_B = \frac{V_{CC} \times R_2}{\frac{R_1 \times R_L}{R_1 + R_L} + R_2} = \frac{V_{CC}}{R_1} = \frac{9}{27k} = \frac{1}{3}mA$$

$$I_C = \beta I_B = \frac{100mA}{3}$$

$$I_E = I_C + I_B = \frac{101}{3}mA$$

Q2) for DC analysis

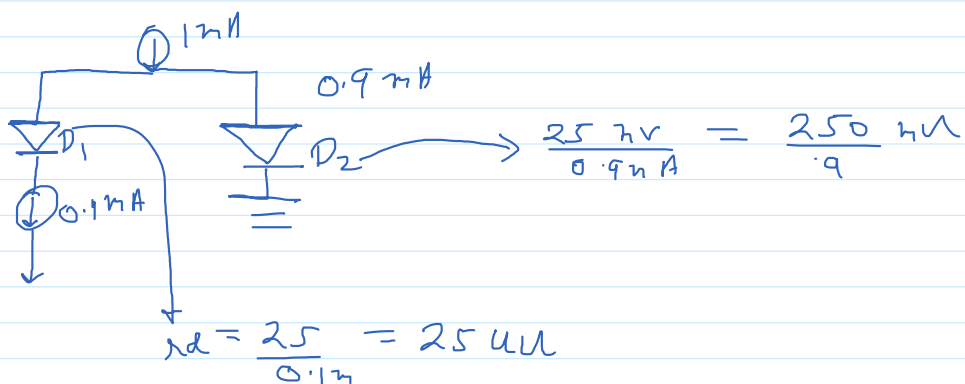

AC analysis

